

Aula 4 – Aritmética Computacional

Prof. Omar Paranaíba Vilela Neto




Aritmética

- Onde nós estamos:

- Desempenho (segundos, ciclos, instruções) e Instruções

- E agora:

- Implementação da Arquitetura

 

Números

- Bits são bits
 - convenções define relação entre bits e números
- **Números Binários (base 2)**
 - 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001...
 - decimal: $0 \dots 2^n - 1$
- **mais complicado:**
 - números são **finitos** (overflow)
 - **frações** e números **reais**
 - números **negativos**
 - i.e., Arquiteturas não têm instrução subi; (addi pode somar um número negativo)
- **Como nós representamos um número negativo?**
 - i.e., qual padrão representará os números?

Representações Possíveis

- **Saídas:** balanço, números de zeros, facilidade das operações
- **Qual é a melhor? Porque?**

- **Sinal Magnitude:**

- $000 = +0$
- $001 = +1$
- $010 = +2$
- $011 = +3$
- $100 = -0$
- $101 = -1$
- $110 = -2$
- $111 = -3$

- **Complemento de 1:**

- $000 = +0$
- $001 = +1$
- $010 = +2$
- $011 = +3$
- $100 = -3$
- $101 = -2$
- $110 = -1$
- $111 = -0$

- **Complemento de 2:**

- $000 = +0$
- $001 = +1$
- $010 = +2$
- $011 = +3$
- $100 = -4$
- $101 = -3$
- $110 = -2$
- $111 = -1$

MIPS

•32 bit complemento de dois:

•0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000_{two} = 0_{ten}

•0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001_{two} = + 1_{ten}

•0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010_{two} = + 2_{ten}

•...

•0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110_{two} = + 2,147,483,646_{ten}

•0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111_{two} = + 2,147,483,647_{ten}

•1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000_{two} = - 2,147,483,648_{ten}

•1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001_{two} = - 2,147,483,647_{ten}

•1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010_{two} = - 2,147,483,646_{ten}

•...

•1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101_{two} = - 3_{ten}

•1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110_{two} = - 2_{ten}

•1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111_{two} = - 1_{ten}

maxint

minint

Operações em Complemento de dois

- Para **negar um número** em complemento de dois: **inverter todos os bits e somar 1**

Converter números de n bit em números com mais de n bits:

- 16 bit imediato convertido para 32 bits para aritmética
- copiar o mais significativo bit (o bit de sinal) nos outros bits
- 0010 -> 0000 0010
- 1010 -> 1111 1010

Adição & Subtração

- **Como na escola primária (carry/borrow 1s)**

- $$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0110 \\ \hline \end{array}$$
- $$\begin{array}{r} 0111 \\ - 0110 \\ \hline \end{array}$$
- $$\begin{array}{r} 0110 \\ - 0101 \\ \hline \end{array}$$

Exemplo: $7 - 6 = 7 + (-6)$

$$\begin{array}{r} +7: \quad 0000 \ 0000 \ \dots \ 0000 \ 0111 \\ -6: \quad 1111 \ 1111 \ \dots \ 1111 \ 1010 \\ \hline +1: \quad 0000 \ 0000 \ \dots \ 0000 \ 0001 \end{array}$$

- **Overflow (resultado maior que palavra do computador):**

–i.e., a soma de dois n-bit números não produz um número de n-bit

–
$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0001 \\ \hline \end{array}$$

–
$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0001 \\ \hline 1000 \end{array}$$
 note que o termo overflow é para o número,

–
$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0001 \\ \hline 1000 \end{array}$$
 ele não considera o carry “overflowed”

Detectando Overflow


- Quando **somamos** um **número positivo** com um **negativo** **não tem overflow**
- Quando o **sinal** é o mesmo nas subtrações **não tem overflow**
- **Overflow ocorre quando o valor afeta o sinal:**
 - **overflow** quando **somamos** dois números positivos produzindo um negativo
 - ou, **somando** dois negativos dando um positivo
 - ou, **subtraindo** um negativo de um positivo dando um negativo
 - ou, **subtraindo** um positivo de um negativo dando um positivo
- **Ocorre uma exceção** (interrupção)
 - Controle salta para um endereço predefinido para a exceção
 - endereço Interrompido é salvo para possível retorno
- **Detalhes baseado em software / linguagens**

Revisão: Álgebra Booleana & Portas

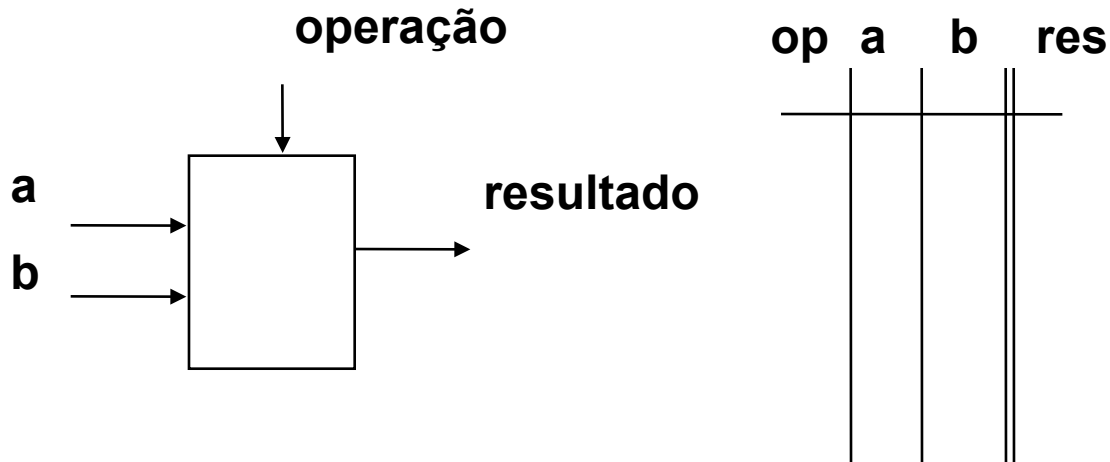
- **Problema:** Considere uma função lógica com três entradas: A, B e C
 - Saída D é verdade se pelo menos uma entrada for verdade
 - Saída E é verdade se duas entradas forem verdade
 - Saída F é verdade se todas as três forem verdade
- **Mostre a tabela verdade para estas três funções.**
- **Mostre as equações Booleanas para as três funções.**
- **Mostre uma implementação com portas inversoras, AND e OR.**

ALU (arithmetic logic unit)

- Integrando uma ALU para suportar instruções `andi` e `ori`
 - 1 bit ALU e usa-lo 32 vezes




 - Implementação possível (soma de produtos):



Revisão: Multiplexador

 - Seleciona **uma das entradas como saída**, baseado em uma entrada de **controle**




nota: Nós chamamos como mux 2-entrada mesmo tendo 3 entradas!

- Integrando nossa ALU usando um MUX:

Implementações Diferentes


 
- Não é fácil decidir o melhor caminho para a integração
 - Não desejamos várias entradas para uma porta
 - Não desejamos percorrer várias portas
 - Para nosso propósito, a facilidade de compreensão é importante
- Veremos 1-bit ALU para soma:



$$c_{out} = a b + a c_{in} + b c_{in}$$
$$sum = a \text{ xor } b \text{ xor } c_{in}$$

- 1º - Como poderíamos integrar 1-bit ALU para add, and e or?
- 2º - Como poderíamos integrar 32-bit ALU?


Integrando 32 bit ALU

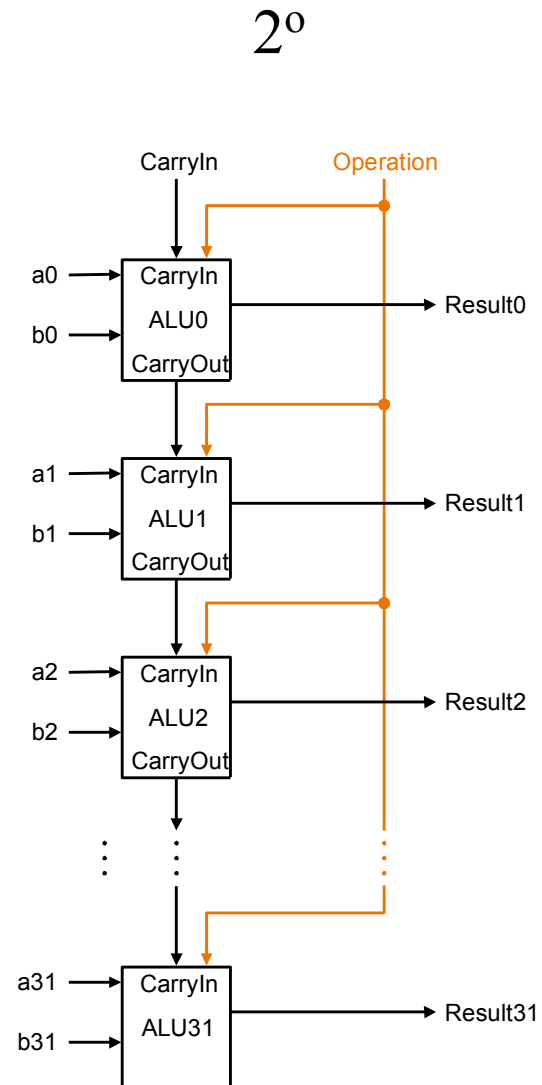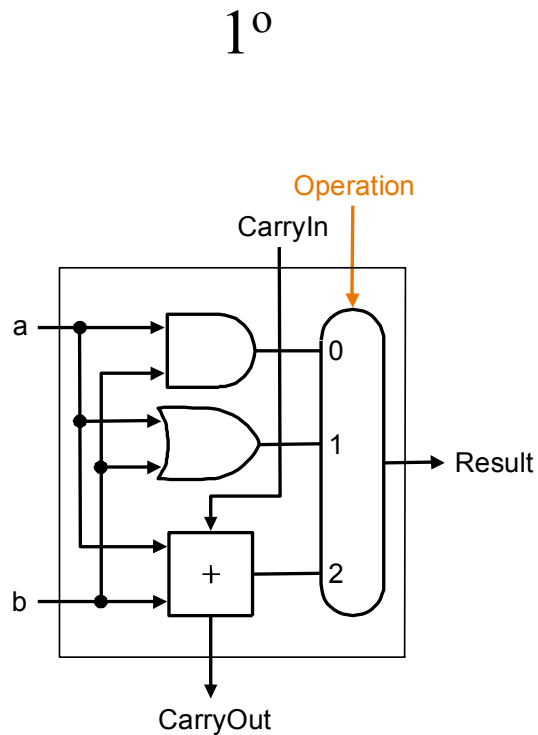

Como subtrair ($a - b$) ?


- Complemento de dois: negar b e somar.
- Como fazer para negar?

- Uma solução:

 


Acrescentando uma função NOR

 Também podemos escolher inverter a. Como obtemos um “a NOR b”?




Suportando comparação


- Podemos imaginar a idéia?

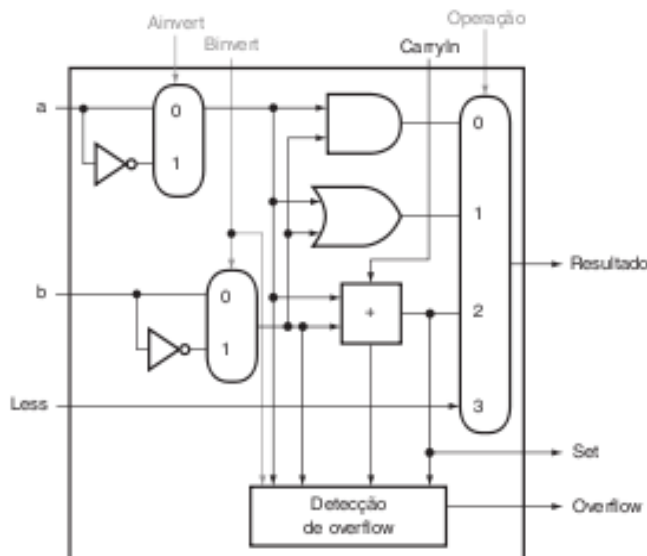

 Use esta ALU para o bit mais significativo




Todos os outros bits

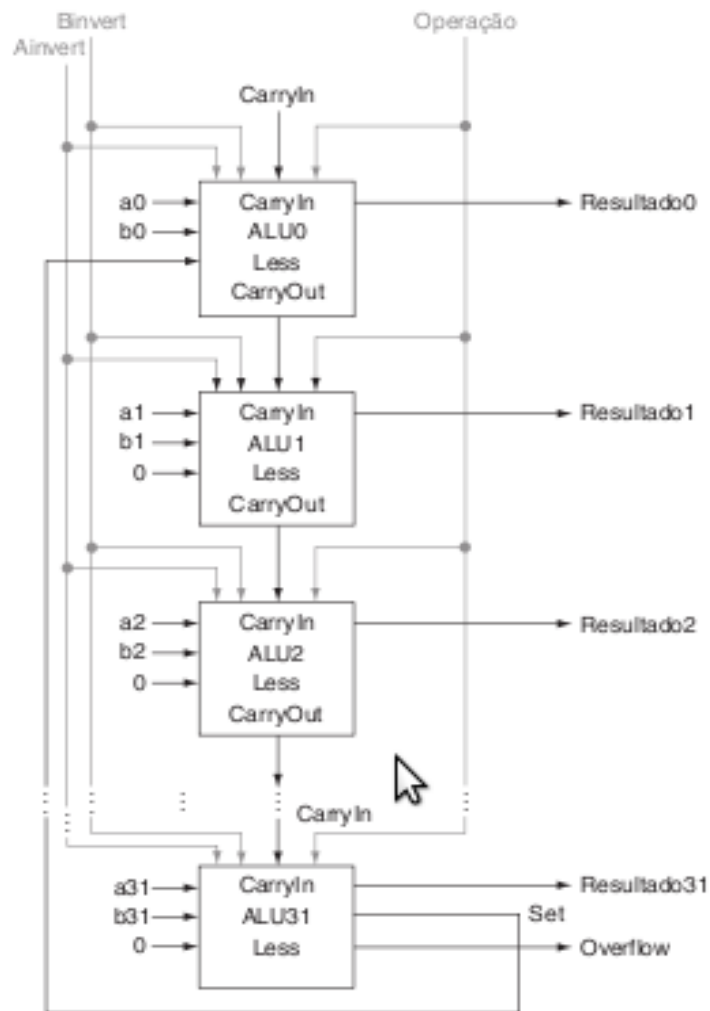

Teste de igualdade

•Linhas de controle:

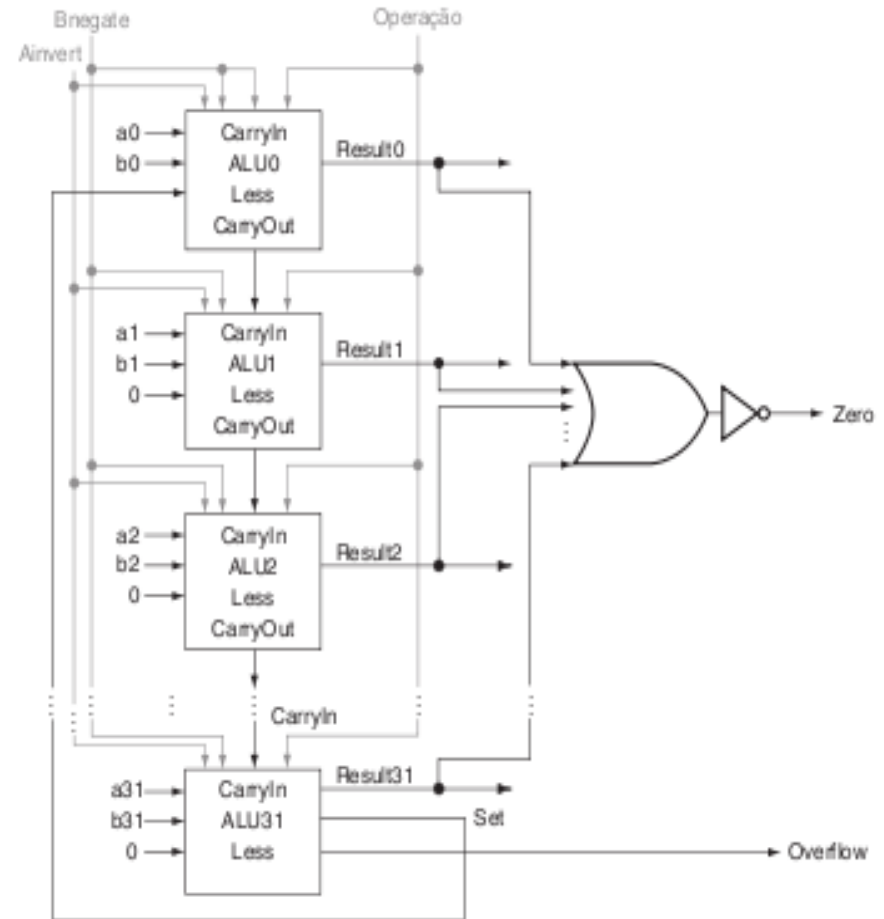•**Note:** zero é um 1 quando o resultado é zero!



Conclusão

- Podemos integrar uma **ALU** para **suportar o conjunto de instruções**
 - idéia chave: **usar multiplexador para selecionar a saída**
 - podemos fazer **subtrações usando complemento de dois**
 - podemos **replicar 1-bit ALU para produzir 32-bit ALU**
- Pontos importantes sobre hardware
 - todas as **portas estão sempre trabalhando**
 - a **velocidade da porta** é afetada pelo **número de entradas da porta**
 - a **velocidade de um circuito** é afetada pelo **número de portas em série**
- Nosso **primeiro foco: compreensão; entretanto,**
 - Mudanças na organização podem melhorar o desempenho**
 - (similar a usar um algoritmo melhor em software)
 - vejamos dois exemplos para soma e multiplicação

Problema: somador “ripple carry” é lento

- Uma 32-bit ALU é tão rápida quanto uma 1-bit ALU?
- Existe mais de uma forma para somar?
 - dois extremos: ripple carry e soma de produtos (sum-of-products)

Você pode ver a propagação?

$$c_1 = b_0c_0 + a_0c_0 + a_0b_0$$

$$c_2 = b_1c_1 + a_1c_1 + a_1b_1$$

$$c_3 = b_2c_2 + a_2c_2 + a_2b_2$$

$$c_4 = b_3c_3 + a_3c_3 + a_3b_3$$

$$c_2 =$$

$$c_3 =$$

$$c_4 =$$

Somador “Carry-lookahead”

- Uma solução entre nossos dois extremos
- Motivação:
 - Se nós não conhecemos o valor do carry-in, como podemos fazer?
 - Poderíamos gerar o “carry”? $g_i = a_i b_i$
 - Poderíamos propagar o “carry”? $p_i = a_i + b_i$
- Did we get rid of the ripple?


$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 c_1 \quad c_2 =$$

$$c_3 = g_2 + p_2 c_2 \quad c_3 =$$

$$c_4 = g_3 + p_3 c_3 \quad c_4 =$$

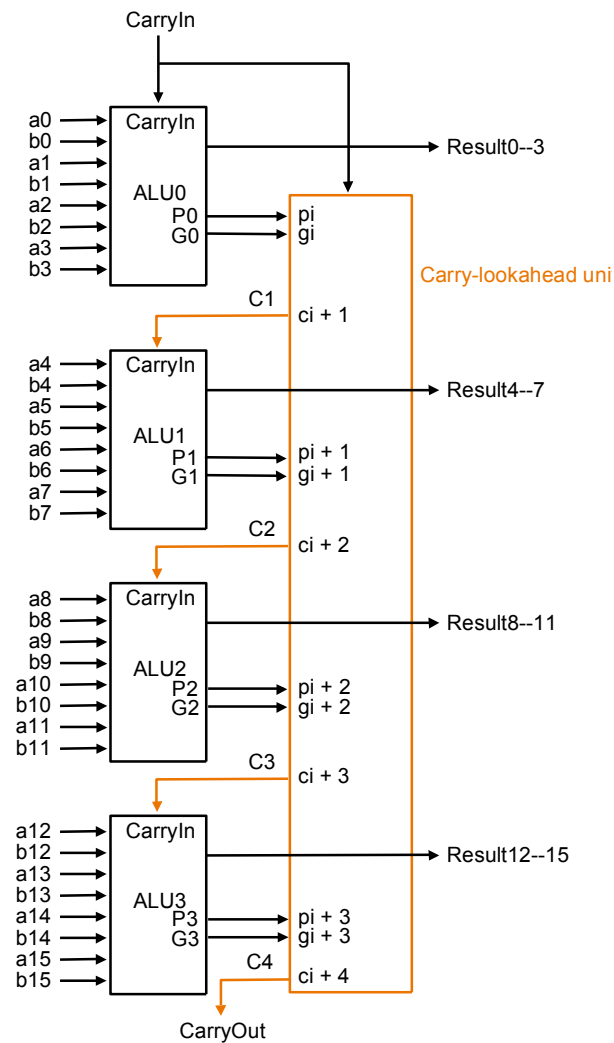Princípio para integrar grandes somadores







Multiplicação




- **Mais complicado que soma**
 - Resolvida através de **somas e deslocamentos**
 - **Mais tempo e mais área de chip**
 - Veremos 3 versões baseadas em algoritmos que aprendemos na escola
-
- $\begin{array}{r} 0010 \\ \times 1011 \\ \hline \end{array}$ (multiplicando)
(multiplicador)
 - **Números negativos: converter e multiplicar**
 - Há técnicas melhores

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| Multiplicand | | 1000 _{ten} |
| Multiplier | x | 1001 _{ten} |
| | | <hr/> |
| | | 1000 |
| | | 0000 |
| | | 0000 |
| | | 1000 |
| | | <hr/> |
| Product | | 1001000 _{ten} |


Multiplicação: Implementação

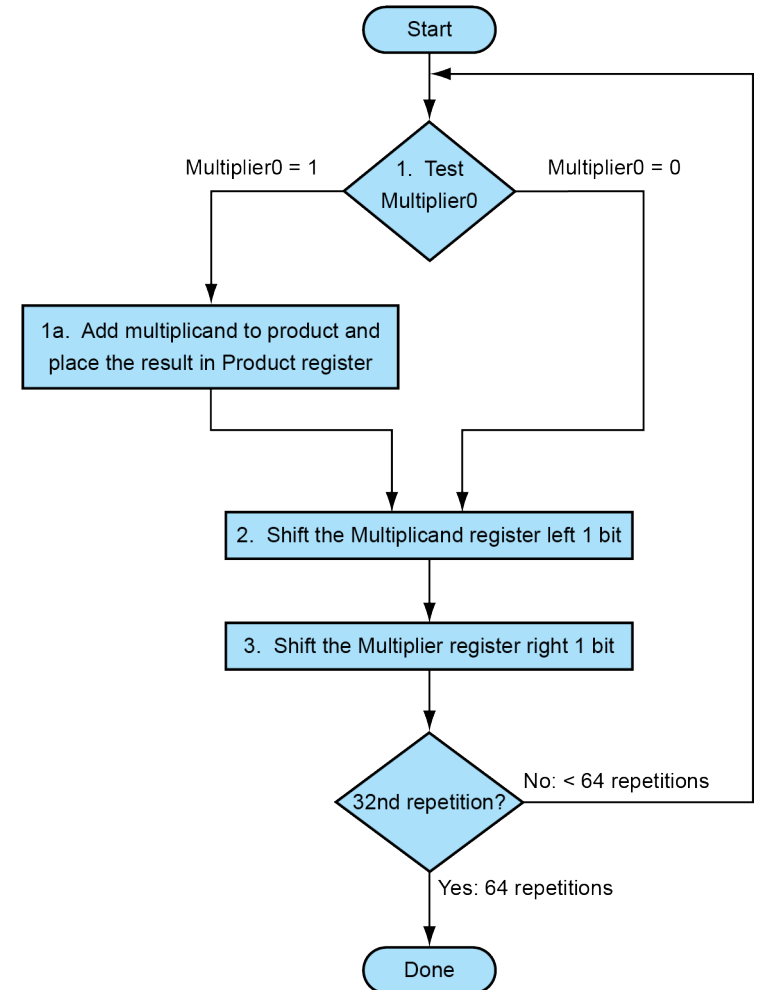   

Multiplicação: Implementação

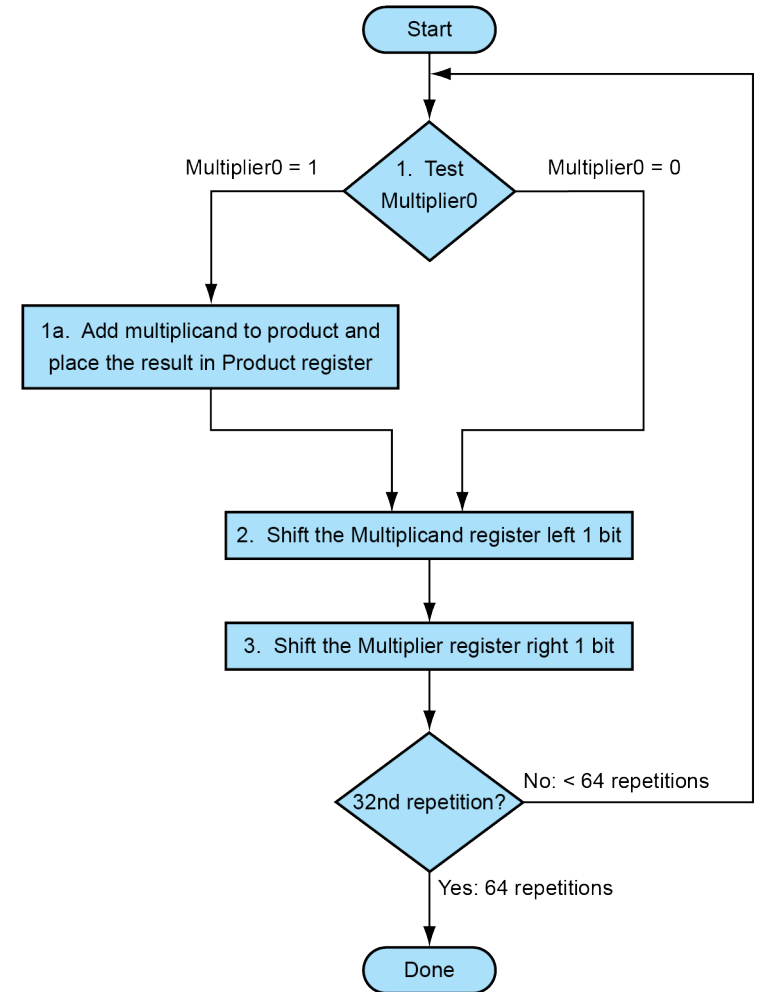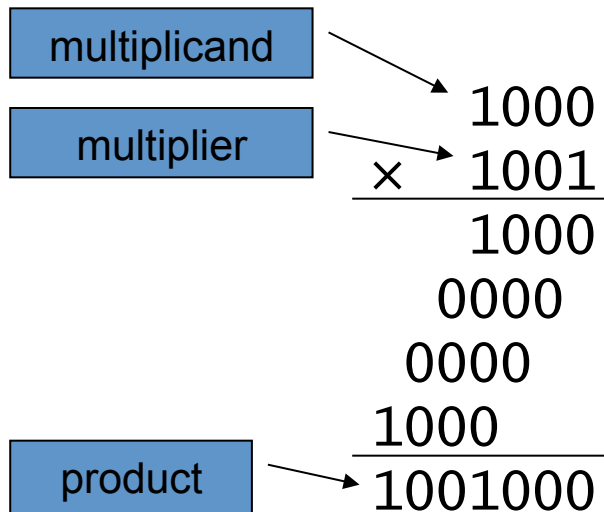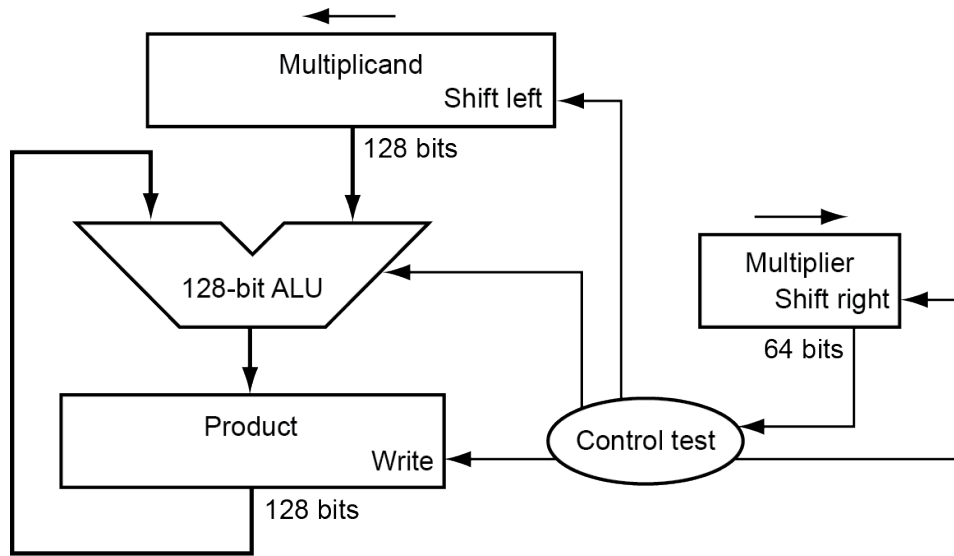


Versão otimizada

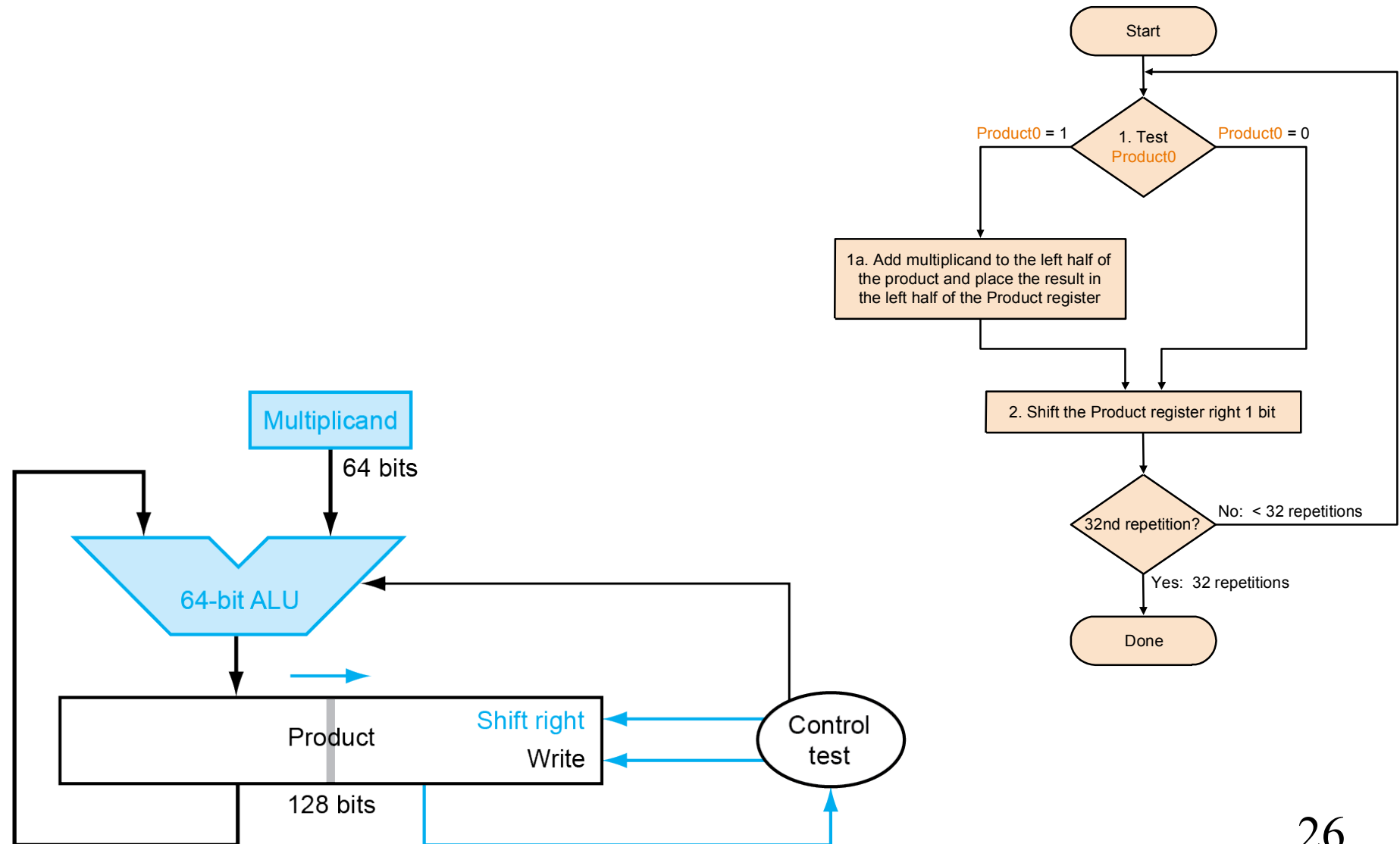

Multiplicação no RISC-V

- Quatro instruções de multiplicação:
 - **mul**: multiply
 - Retorna os 64 bits do produto
 - **mulh**: multiply high
 - Retorna os 64 bits “mais altos” do produto, assumindo que os operandos têm sinal
 - **mulhu**: multiply high unsigned
 - Retorna os 64 bits “mais altos” do produto, assumindo que os operandos não têm sinal
 - **mulhsu**: multiply high signed/unsigned
 - Retorna os 64 bits “mais altos” do produto, assumindo que um operando tem sinal e o outro não
- Use o resultado de **mulh** para verificar 64-bit overflow



Divisão

 


Exemplo: 74 / 9

1001010 / 1001

Divisão

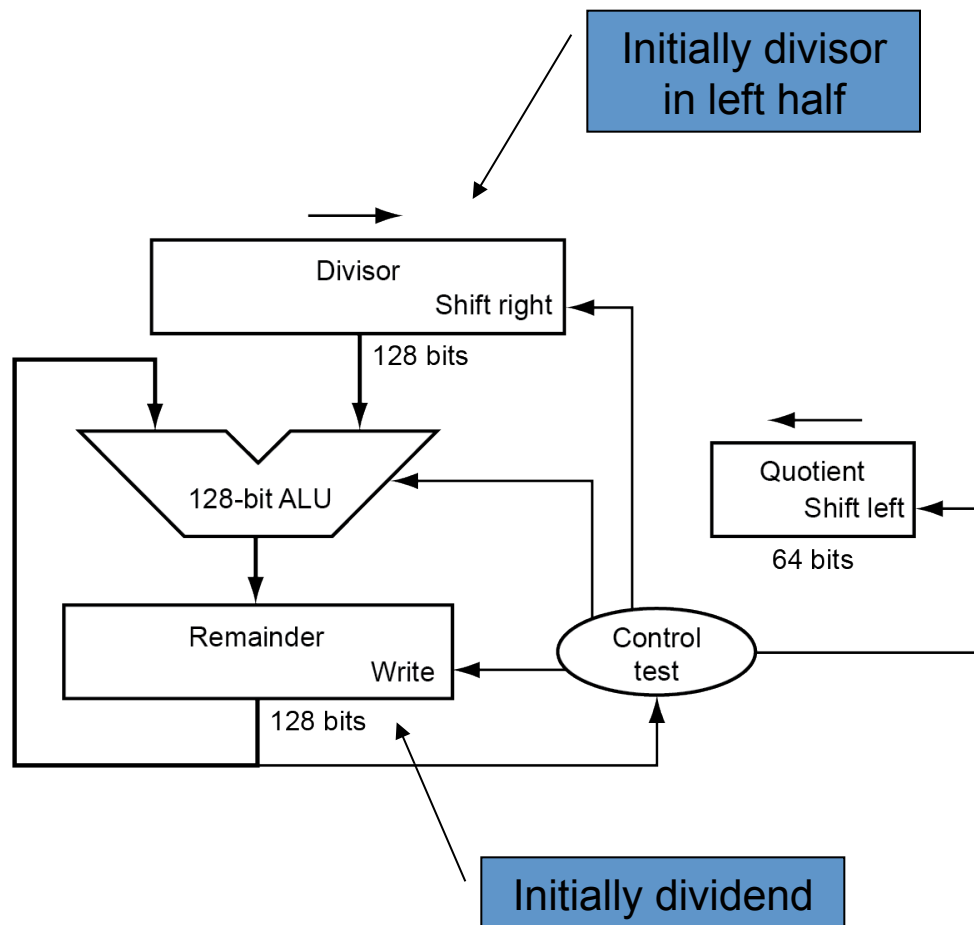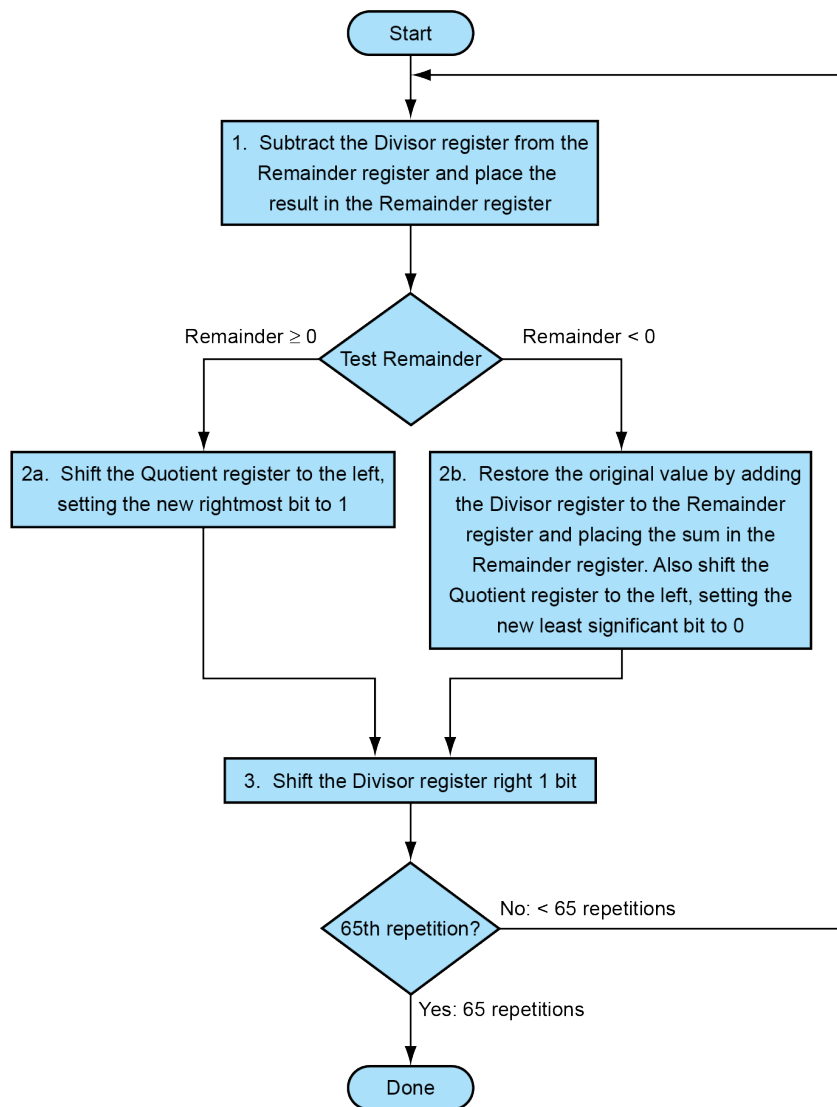

Divisão Otimizada

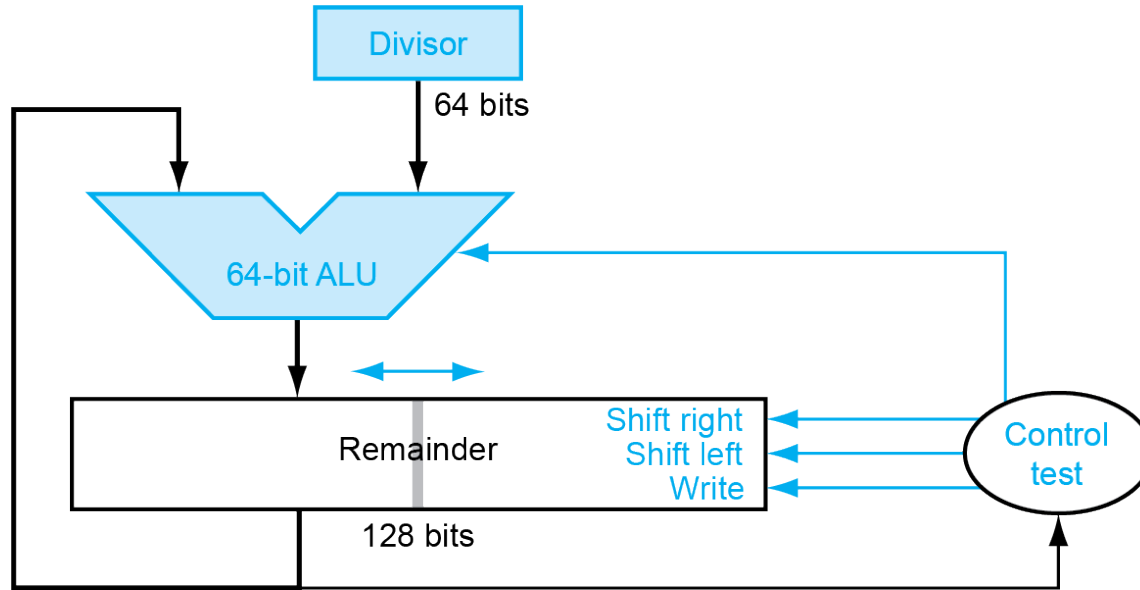

Pode usar o mesmo Hardware da multiplicação

Divisão no RISC-V

- Quatro Instruções:
 - div, rem: signed divide, remainder
 - divu, remu: unsigned divide, remainder
- Overflow e divisão por zero não geram erros