

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSADORES SUPERSCALARES

I201 & I021

Trabalho final da disciplina de ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES II

Alunos:

Lecio Charles
Breno Pimenta
Tiago Coelho Magalhães

Prof. Omar Paranaíba Vilela Neto

BELO HORIZONTE

2020

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho prático consiste em descrever as partes fundamentais dos processadores superescalares utilizando a linguagem de descrição de hardware (*Hardware Description Language*, HDL) Verilog, que permite o modelamento de sistemas eletrônicos ao nível de circuito.

É sabido que processadores superescalares tem como objetivo maximizar a capacidade de execução de instruções por ciclo de clock (**CPI < 1**), o que se dá por meio de um paralelismo a nível de instruções. Os processadores superescalares podem ser caracterizados por realizar determinadas etapas do ciclo de processamento em ordem (*in-order*) ou fora de ordem (*out-of-order*). A *Tabela 1* ilustra alguma destas possibilidades e evidencia a existência de blocos específicos desta tecnologia. É possível observar que a busca da instrução (*fetch*) ocorre sempre em ordem, pois, do contrário, teríamos uma aleatoriedade na execução do programa, o qual possui uma lógica programada sequencialmente.

| Name | Frontend | Issue | Writeback | Commit | |
|------|----------|-------|-----------|--------|--|
| I4 | IO | IO | IO | IO | Fixed Length Pipelines Scoreboard |
| I2O2 | IO | IO | OOO | OOO | Scoreboard |
| I2O1 | IO | IO | OOO | IO | Scoreboard, Reorder Buffer, and Store Buffer |
| IO3 | IO | OOO | OOO | OOO | Scoreboard and Issue Queue |
| IO2I | IO | OOO | OOO | IO | Scoreboard, Issue Queue, Reorder Buffer, and Store Buffer |

Tabela 1 - Tipos de processadores superescalares

É válido ressaltar que o desempenho dos processadores também depende do compilador utilizado, o qual é responsável por agendar as instruções de forma a minimizar as dependências e, conseqüentemente, evitar *hazards*.

O presente trabalho tem como proposta abordar a implementação dos processadores I2O1 e IO2I. Um subconjunto de instruções do MIPS foi proposto, com alteração de *opcodes*, para a realização das operações lógicas, aritméticas, desvios e de memória (*load* e *store*), conforme *Tabela 2*.

Nao faz nada:

NOP

00000000000000000000000000000000

Tipo R

31:26 25:21 20:16 15:11 10:0

DESCRICAO: rC = rA OPER rB

| opcode | rA | rB | rC | funct |
|--------|-------|-------|-------|-------------|
| ADD | | | | |
| 000001 | 00001 | 00001 | 00001 | 0000000001 |
| SUB | | | | |
| 000001 | 00001 | 00001 | 00001 | 0000000010 |
| AND | | | | |
| 000001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00000000100 |
| MUL | | | | |
| 000001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00000001000 |
| SLT | | | | |
| 000001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00000010000 |

Tipo Imm

DESCRICAO: rB = rA OPER imm

31:26 25:21 20:16 15:0

opcode rA rB imm

ADDI

000101 00001 00001 0000000000000000

Desvio

| opcode | rA | rB | offset |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|
| BEQ | | | |
| if(rA == rB) PC += offset*4 | | | |
| 010000 | 00000 | 00000 | 0000000000000000 |
| if(rA == rB) PC -= offset*4 | | | |
| 010000 | 00000 | 00000 | 1000000000000000 |
| BLT | | | |
| if(rA < rB) PC += offset*4 | | | |
| 110000 | 00010 | 00000 | 0000000000000000 |
| if(rA < rB) PC -= offset*4 | | | |
| 110000 | 00010 | 00000 | 1000000000000000 |

Memoria

DESCRICAO: rB = MEM[offset + rA]

opcode rA rB offset

LW

001001 00010 00100 0000000000000000

MEM[offset + rA] = rB

SW

001000 00010 00010 0000000000000000

Tabela 2 - Definição de Instruções

2 PROCESSADORES SUPERESCALARES

Na sequência, serão apresentadas as arquiteturas projetadas para os processadores I2OI e IO2I e as decisões de projeto adotadas durante o planejamento.

Nessas duas arquiteturas, bem como em outras arquiteturas superescalares, várias instruções podem ser executadas simultaneamente e de forma independente umas das outras (desde que estejam em estágios diferentes do pipeline), dada a existência de um caminho para as instruções associadas a diferentes operações, como aritméticas, lógicas e desvios (seguindo pelo caminho de X0), de *load* (pelo caminho de L0 e L1), *store* (pelo caminho de S0), e de multiplicação (pelo caminho de Y0, Y1, Y2 e Y3). Como já comentado anteriormente, o disparo da execução ou a escrita do resultado na memória podem acontecer em ordem ou fora de ordem. Basicamente, são estas as características que diferenciarão os processadores que serão desenvolvidos neste trabalho.

2.1 Processador I2OI

A *Figura 1* apresenta a arquitetura básica do processador superescalar I2OI.

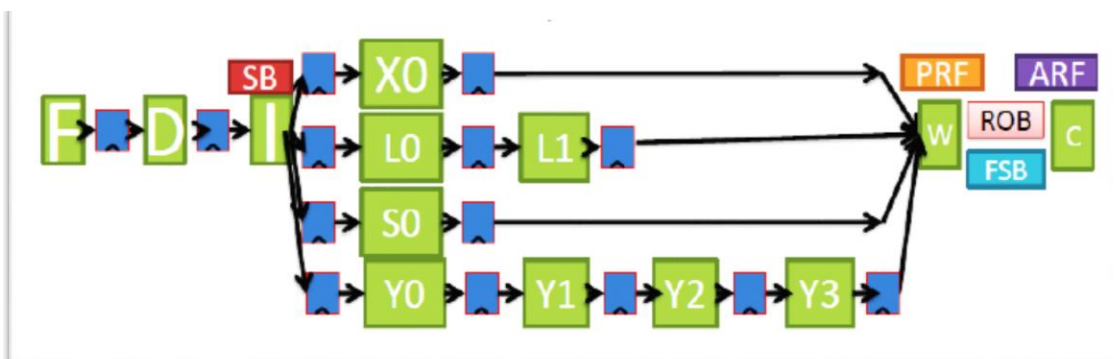


Figura 1 - Processador I2OI (teórico)

Além dos caminhos associados a execução das instruções propriamente ditas, a *Figura 1* evidencia um conjunto de estágios iniciais, que inclui FETCH, responsável pela busca de instruções; um estágio de DECODE, que interpreta os diversos operandos associados às instruções programadas; bem como o estágio de ISSUE, o qual verifica os conflitos de recursos para determinar quais instruções podem ser disparadas em cada etapa. Para esse processador, as instruções serão disparadas em ordem, entretanto, um estágio posterior à execução das instruções, o WRITEBACK ocorre fora de ordem. Um último estágio de COMMIT, que atualiza a memória, acontece em ordem.

Um ponto a ser destacado é a existência de um bloco SB, denominado *scoreboard*, associado ao módulo de ISSUE. Para o processador I2OI, e levando em consideração o compilador que organiza as instruções de forma a evitar dependências, como descrito anteriormente, o scoreboard construído para o projeto objetiva tratar *hazards* estruturais, construindo uma tabela de controle do uso e disponibilidade dos dados, ao longo do pipeline de execução.

A implementação do processador buscou evidenciar, de maneira visível, os mesmos blocos da *Figura 1*, e resultou na implementação vista na *Figura 17* (Ap. A).

2.1.1 Detalhamento dos Blocos

O projeto buscou apresentar os módulos principais da arquitetura da *Figura 1*, os quais serão detalhados a seguir, incluindo todos os submódulos existentes.

2.1.1.1 FETCH

O módulo é apresentado na *Figura 2*. Sua funcionalidade é a busca de instruções e, por isso, associado a ele está o submódulo contador de programa (*Program Counter*, PC), que contém o endereço da instrução que está sendo executada no momento. Conforme cada instrução é buscada, o contador do programa aumenta seu valor armazenado em 4. Existe, entretanto, uma lógica associada que decide se o endereço do PC será atualizado com o valor do “fluxo normal” ou do endereço de um eventual desvio.

 


Figura 2 - Módulo FETCH

| Nome | Input/Output | Tamanho | Função |
|---------|--------------|---------|--|
| clk | Input | 1 | Sinal de clock global |
| rst | Input | 1 | Sinal de reset global |
| stall | Input | 1 | Sinal de paralisação de pipeline (atraso na execução de uma instrução para resolver um <i>hazard</i>) |
| pc_src | Input | 1 | Informar se o PC será atualizado com o valor de desvio ou com +4 |
| add_res | input | 32 | Endereço em caso de desvio |
| d_inst | output | 32 | Instrução buscada |
| d_pc | output | 32 | Valor de endereço da instrução atual |

Tabela 3 - Descrição de Sinais do Módulo FETCH

2.1.1.2 DECODE

O módulo decodificador de instruções é apresentado na *Figura 2*.

 


Figura 3 - Módulo DECODE

| Nome | Input/Output | Tamanho | Função |
|---------------|--------------|---------|--|
| clk | Input | 1 | Sinal de clock global |
| rst | Input | 1 | Sinal de reset global |
| stall | Input | 1 | Sinal de paralisação de pipeline (atraso na execução de uma instrução para resolver um <i>hazard</i>) |
| permitEscrita | Input | 1 | Sinal de controle para escrita no banco de registradores |
| inst | input | 32 | Instrução a ser decodificada |
| pc | Input | 32 | Endereço no contador de programa |
| writedata | Input | 32 | Valor a ser gravado no banco de registradores |
| w_regC | Input | 5 | endereço para escrita nos registradores, regC de inst tipo R e destino do load |
| e_rd1 | output | 32 | Dado associado ao primeiro operando |
| e_rd2 | output | 32 | Dado associado ao segundo operando |
| e_sigext | output | 32 | Valores imediatos/externos |
| e_pc | output | 32 | Endereço no contador de programa |
| e_inst1 | output | 5 | Endereço primeiro operando |
| e_inst2 | output | 5 | Endereço segundo operando |
| e_inst3 | output | 5 | Endereço de destino, caso seja tipo R |
| e_aluop | output | 2 | Operador da ALU |
| e_alusrc | output | 1 | Sinal de controle |
| e_regdst | output | 1 | Sinal de controle |
| e_regwrite | output | 1 | Sinal de controle |
| e_memread | output | 1 | Sinal de controle |
| e_memtoreg | output | 1 | Sinal de controle |
| e_memwrite | output | 1 | Sinal de controle |
| e_branch | output | 1 | Sinal de controle |

Tabela 4 - Descrição de Sinais do Módulo DECODE

Os submódulos do DECODE são mostrados na *Figura 4*, sendo os principais, *RegisterBank*, que corresponde a um banco de registradores; *Control*, responsável por disparar os sinais de controle para o processador; e *IDI*, um bloco intermediário

de registradores que armazena os valores de saída, que serão enviados ao próximo bloco, realiza o controle dos dados no momento do stall, reseta os valores em caso do RST e apenas replica os sinais de entrada para a saída durante a execução do processador.: ISSUE.

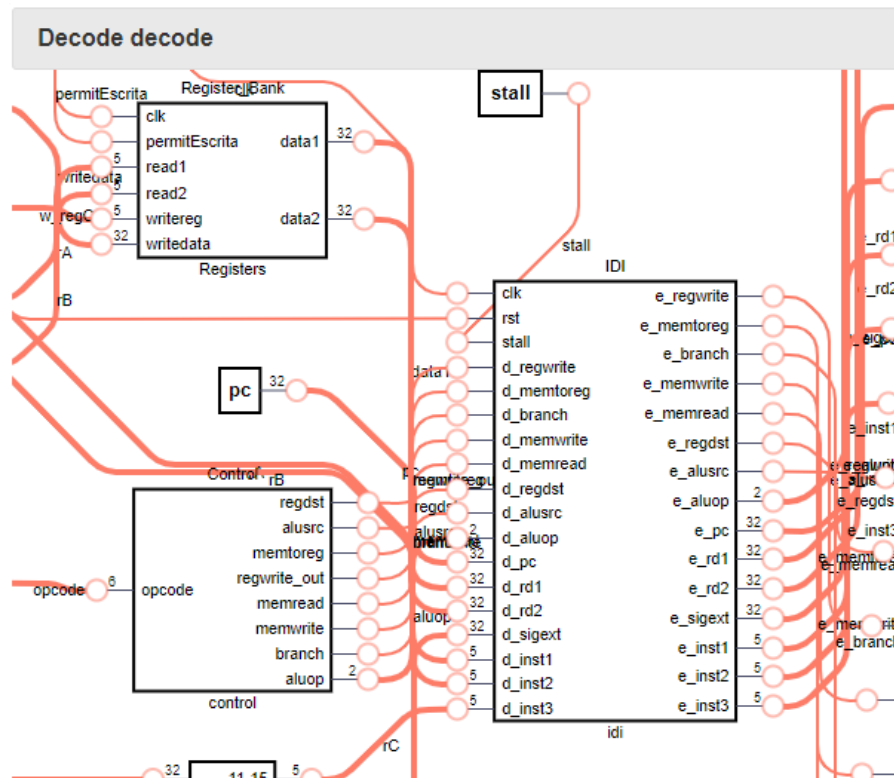


Figura 4 - Submódulos do Módulo DECODE

Os sinais de controle do módulo CONTROL são disparados de acordo com o *opcode* definido à princípio. Parte do código que atualiza o estado dos sinais de controle para a instruções tipo R é mostrado na *Figura 5*

```
always @(opcode)
begin
  case(opcode)
    6'b000001:
      begin // Tipo R
        regdst <= 1 ; //reg de destino, apenas tipo r usa regC
        alusrc <= 0 ; //se tem imediato, alusrc = 1 , uso no X0
        memtoreg <= 0 ; //caso load
        regwrite_out <= 1 ; //indica inst que escreve no reg; todas exceto
        memread <= 0 ; //le da memoria, apenas load
        memwrite <= 0 ; //escreve mem, apenas store
        branch <= 0 ; //indica se eh desvio, apenas branch
        aluop <= 2'b10 ; //indica tipo R
      end
  end
```

Figura 5 - Parte do código do módulo de controle

2.1.1.3 ISSUE & SCOREBOARD

O módulo ISSUE é apresentado na *Figura 6*. Sua funcionalidade é disparar as instruções para que possam ser executadas. Com relação ao processador I2OI, o disparo da execução das instruções acontece em ordem (*in-order*). Para tanto, o módulo conta com o módulo SCOREBOARD para agendar dinamicamente a execução das instruções quando não houver *hazards* e o hardware estiver disponível.

Uma decisão de projeto adotada para a implementação do disparo da instrução a ser executada é a criação de um sinal “**e_select_execute**” responsável por informar o caminho responsável pelo processamento da instrução, ou seja, através de X0 ou L0/L1 ou M0/M1/M2/M3 ou S0.

 


Figura 6 - Módulo ISSUE

| Nome | Input/Output | Tamanho | Função |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| clk | Input | 1 | Sinal de clock global |
| rst | Input | 1 | Sinal de reset global |
| i_rd1 | Input | 32 | Dado associado ao primeiro operando |
| i_rd2 | Input | 32 | Dado associado ao segundo operando |
| i_sigext | Input | 32 | Valores imediatos/externos |
| i_pc | Input | 32 | Endereço no contador de programa |
| i_inst1 | Input | 5 | Endereço primeiro operando |
| i_inst2 | Input | 5 | Endereço segundo operando |
| i_inst3 | Input | 5 | Endereço de destino, caso seja tipo R |
| i_aluop | Input | 2 | Operador da ALU |
| i_alusrc | Input | 1 | Sinal de controle |
| i_regdst | Input | 1 | Sinal de controle |
| i_regwrite | Input | 1 | Sinal de controle |
| i_memread | Input | 1 | Sinal de controle |
| i_memtoreg | Input | 1 | Sinal de controle |
| i_memwrite | Input | 1 | Sinal de controle |
| i_branch | Input | 1 | Sinal de controle |

| | | | |
|------------------|--------|----|--|
| e_rd1 | output | 32 | Dado associado ao primeiro operando |
| e_rd2 | output | 32 | Dado associado ao segundo operando |
| e_sigext | output | 32 | Valores imediatos/externos |
| e_pc | output | 32 | Endereço no contador de programa |
| e_inst1 | output | 5 | Endereço primeiro operando |
| e_inst2 | output | 5 | Endereço segundo operando |
| e_inst3 | output | 5 | Endereço de destino, caso seja tipo R |
| e_aluop | output | 2 | Operador da ALU |
| e_alusrc | output | 1 | Sinal de controle |
| e_regdst | output | 1 | Sinal de controle |
| e_regwrite | output | 1 | Sinal de controle |
| e_memread | output | 1 | Sinal de controle |
| e_memtoreg | output | 1 | Sinal de controle |
| e_memwrite | output | 1 | Sinal de controle |
| e_branch | output | 1 | Sinal de controle |
| e_select_execute | output | 3 | informa o caminho responsável pela execução da instrução |
| stall | output | 1 | Sinal de stall |
| e_num_inst_PRF | output | 5 | sinal associado a escrita in-order no Reorder Buffer |

Tabela 5 - Descrição dos sinais do módulo ISSUE

Como já mencionado, um submódulo denominado ***selectExPipe*** é responsável por informar o caminho responsável pela execução da instrução através dos sinais traduzidos do opcode, ou seja, seleciona entre X0 ou L0/L1 ou M0/M1/M2/M3 ou S0. Esse sinal, ainda, está associado ao quadro de scoreboard proposto, o qual indica o estado de cada unidade funcional. Para que seja possível indicar qual unidade de função escreverá os resultados da operação, um sinal “***num_inst_PRF***” direciona as escritas em ordem.

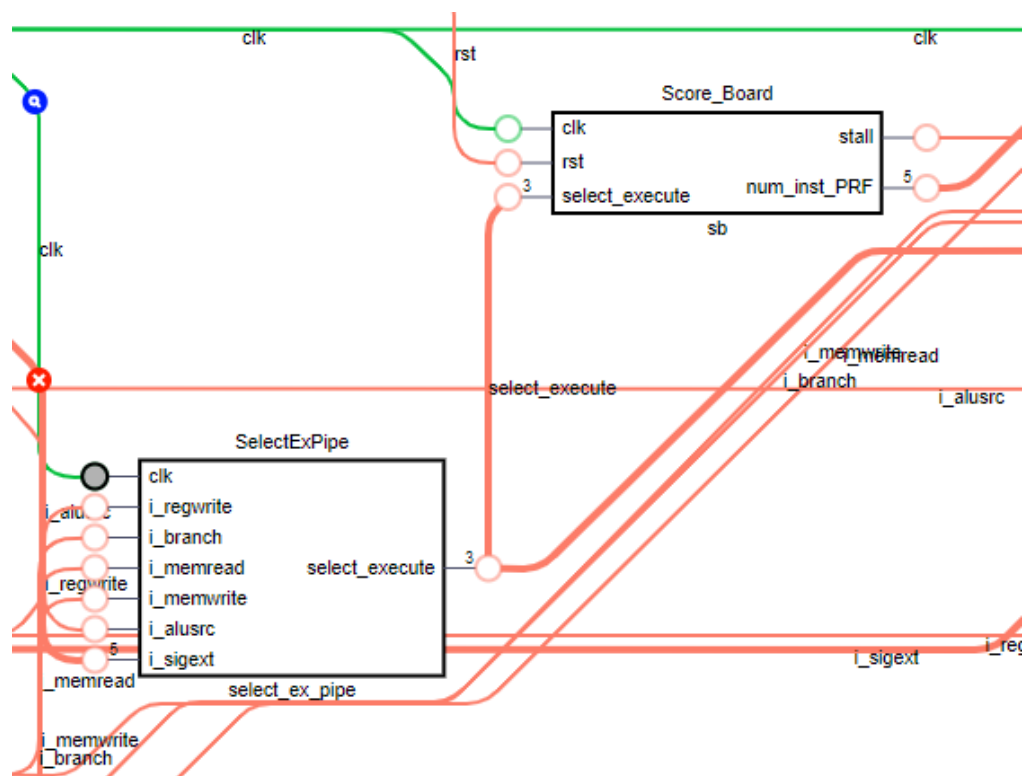


Figura 7 - Submódulo SCOREBOARD e SelectExecute

2.1.1.4 EXECUTE

O conjunto de módulos associados a execução das instruções é apresentado na *Figura 8* e os módulos específicos de X0 (verde), S0 (roxo), L0/L1 (preto), e M0/M1/M2/M3 (azul) estão destacados.

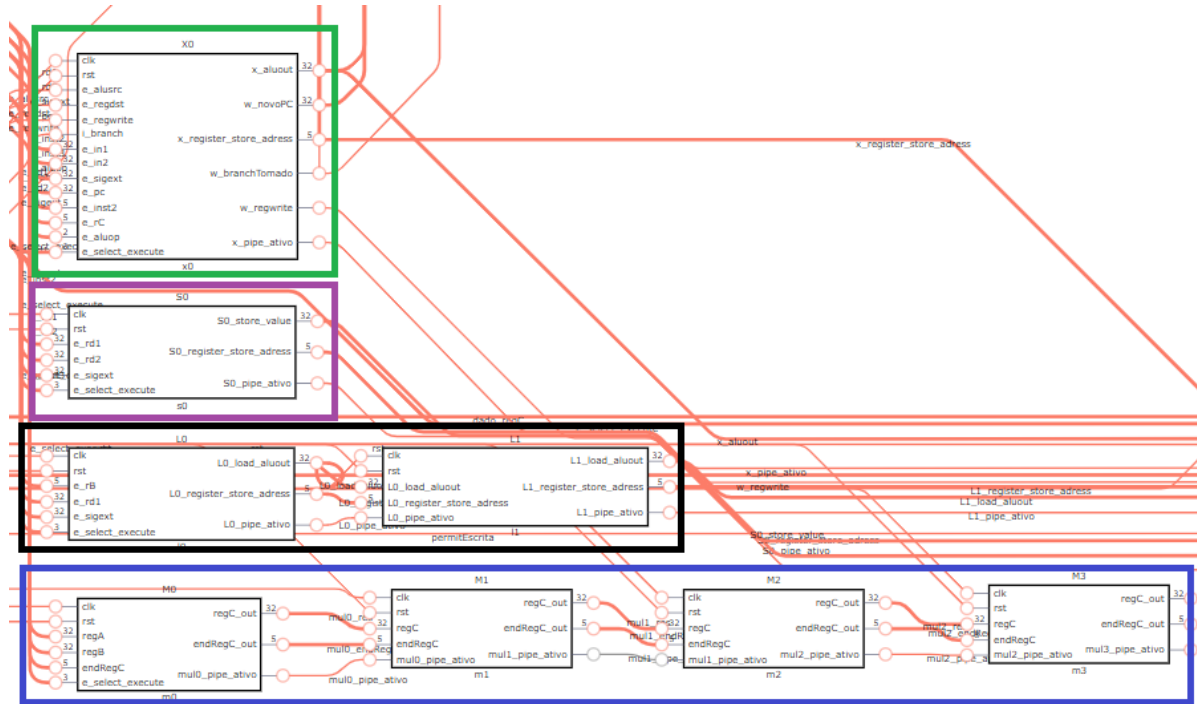


Figura 8 - Módulo EXECUTE e seus respectivos caminhos de execução

Os sinais destes módulos são apresentados na *Tabela 6*.

| Nome | Input/Output | Tamanho | Função |
|---------------------------|--------------|---------|--|
| clk | Input | 1 | Sinal de clock global |
| rst | Input | 1 | Sinal de reset global |
| e_in1 | Input | 32 | Dado associado ao primeiro operando |
| e_in2 | Input | 32 | Dado associado ao segundo operando |
| e_sigext | Input | 32 | Valores imediatos/externos |
| e_pc | Input | 32 | Endereço no contador de programa |
| i_inst1 | Input | 5 | Endereço primeiro operando |
| e_inst2 | Input | 5 | Endereço segundo operando |
| e_rc | Input | 5 | Endereço de destino, caso seja tipo R |
| i_aluop | Input | 2 | Operador da ALU |
| e_alusrc | Input | 1 | Sinal de controle |
| e_regdst | Input | 1 | Sinal de controle |
| e_select_execute | Input | 3 | informa o caminho pela execução da instrução |
| x_aluout | output | 32 | Resultado da operação |
| w_novoPC | output | 32 | Novo valor do PC em caso de desvio |
| x_register_store_address | output | 5 | Endereço de destino para salvar resultado |
| w_branchTomado | output | 1 | Sinal de controle |
| w_regwrite | output | 1 | Sinal de controle |
| w_pipe_ativo | output | 1 | Endereço segundo operando |
| S0_store_value | output | 32 | Valor a ser armazenado |
| S0_register_store_address | output | 5 | Endereço de memória para salvar resultado |
| S0_pipe_ativo | output | 1 | Sinal de controle |
| Lx_load_aluout | output | 32 | Valor a ser carregado |

| | | | |
|--------------------------|--------|----|---|
| Lx_register_store_adress | output | 5 | Endereço para load |
| lx_pipe_ativo | output | 1 | Sinal de controle |
| regC_out | output | 32 | Resultado da operação |
| endRc_out | output | 5 | Endereço de memória para salvar resultado |
| mulx_pipe_ativo | output | 1 | Sinal de controle |

Tabela 6 - Sinais associados à etapa de execução

2.1.1.4.1 X0

O módulo X0 é apresentado na *Figura 9*. É responsável pela execução das operações aritméticas, lógicas e desvios condicionais.

 


Figura 9 - Módulo X0

2.1.1.4.2 S0

O módulo S0 é apresentado na *Figura 10*, responsável pela execução das instruções de armazenamento (*store*).

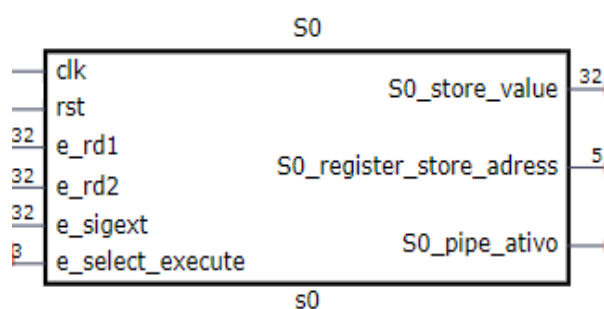


Figura 10 - Módulo S0

2.1.1.4.3 L0 e L1

A seguir, os módulos para a execução das instruções de LOAD (*Figura 11*).

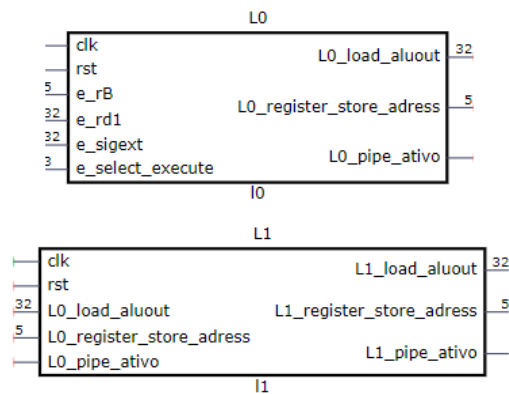


Figura 11 - Módulo LOAD

2.1.1.4.4 MULTIPLICAÇÃO

O caminho responsável pela execução das instruções de multiplicação é apresentado na Figura 12.

 


Figura 12 – Módulos da execução da multiplicação

2.1.1.5 WriteBack

O módulo WriteBack é apresentado na *Figura 13*.

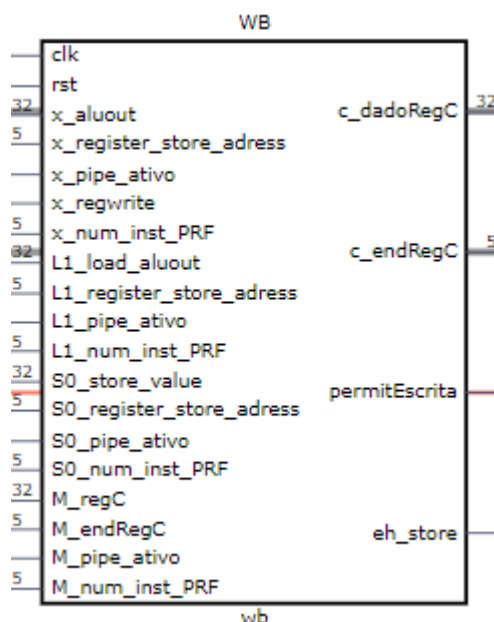


Figura 13 - Módulo WriteBack

Os respectivos sinais são descritos na *Tabela 7*.

| Nome | Input/Output | Tamanho | Função |
|---------------------------|--------------|---------|---|
| clk | Input | 1 | Sinal de clock global |
| rst | Input | 1 | Sinal de reset global |
| x_aluout | Input | 32 | Resultado da operação de X0 |
| x_register_store_address | Input | 5 | Endereço de destino para salvar resultado de X0 |
| x_pipe_ativo | Input | 1 | Sinal de controle |
| Lx_load_aluout | Input | 32 | Valor a ser carregado |
| Lx_register_store_address | Input | 5 | Endereço para load |
| lx_pipe_ativo | Input | 1 | Sinal de controle |
| S0_store_value | Input | 32 | Valor a ser armazenado |
| S0_register_store_address | Input | 5 | Endereço de memória para salvar resultado |
| S0_pipe_ativo | Input | 1 | Sinal de controle |
| M_regC | Input | 32 | Resultado da operação de Multiplicação |
| M_endRegC | Input | 5 | Endereço de memória para salvar resultado de M |
| M_pipe_ativo | Input | 1 | Sinal de controle |
| M_num_inst_PRF | input | 1 | Sinal de controle |
| dado_regC | output | 32 | Valor a ser escrito na memória -> Commit |
| end_RegC | output | 5 | Endereço a ser escrito na memória -> Commit |
| permiteEscrita | output | 1 | Sinal de controle |
| eh_store | output | 1 | Indica escrita na memória de dados, caso seja store |

Tabela 7 - Sinais associados ao módulo de WriteBack

O PRF foi implementado dentro do Reorder Buffer, o qual, por sua vez, fora implementado dentro do WriteBack. Para esse projeto do I2OI, as instruções são disparadas em ordem e, nesse momento, associamos uma numeração a cada uma dessas instruções.

Quando as instruções chegam no WriteBack, mesmo fora de ordem, são sempre armazenadas no PRF usando como índice a numeração dada ao disparar. Assim, o Reorder Buffer pode verificar a disponibilidade dos índices em ordem e, caso a próxima instrução esteja disponível, ela é enviada para o COMMIT, realizando assim uma escrita final em ordem.

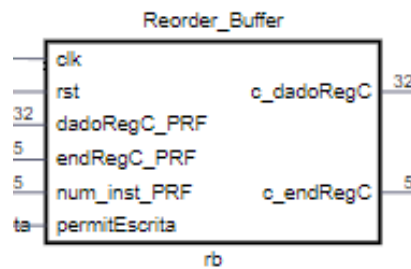


Figura 14 - Reorder Buffer

2.2 Processador IO2I

A Figura 15 apresenta a arquitetura básica do processador superescalar IO2I.

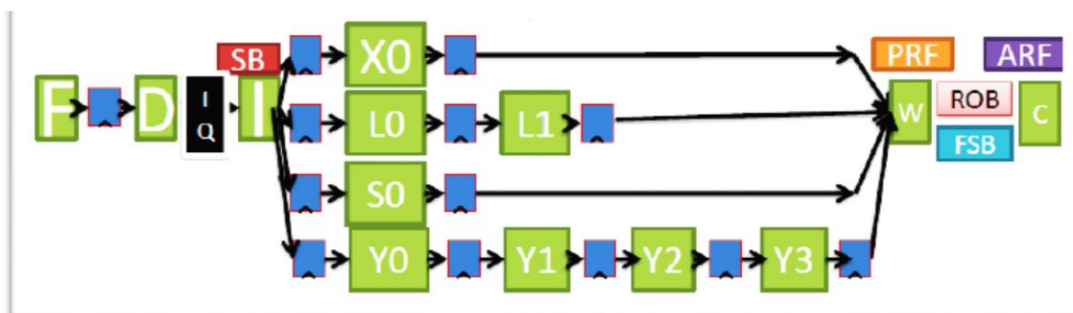


Figura 15 - Processador IO2I (teórico)

A grande diferença entre este processador e o I2OI, é a ordem de disparo das instruções. O IO2I utiliza de uma unidade funcional denominada Issue Queue, responsável pelo disparo fora de ordem das instruções (*out-of-order*). Optamos por utilizar o IssueQueue no formato centralizado, devido a facilidade da implementação, pois já tínhamos um módulo Issue único no processador anterior.

 


Figura 16 – Tipos de Issue Queue

Conseguimos construir o Issue Queue como descrito acima, no entanto, ao integrá-lo ao pipeline principal do processador não obtivemos erro ao executá-lo.

REFERÊNCIAS

Wolf, Marilyn. *High performance embedded computing: architectures, applications, and methodologies*, 2nd edition. Elsevier Inc., 2014. ISBN 978-0-12-410511-9.

Notas de aula: DCC007 – Organização de Computadores. Prof. Omar Paranaíba Vilela Neto. UFMG, Departamento de Ciência da Computação.

APÊNDICE A — Diagrama completo dos Processadores

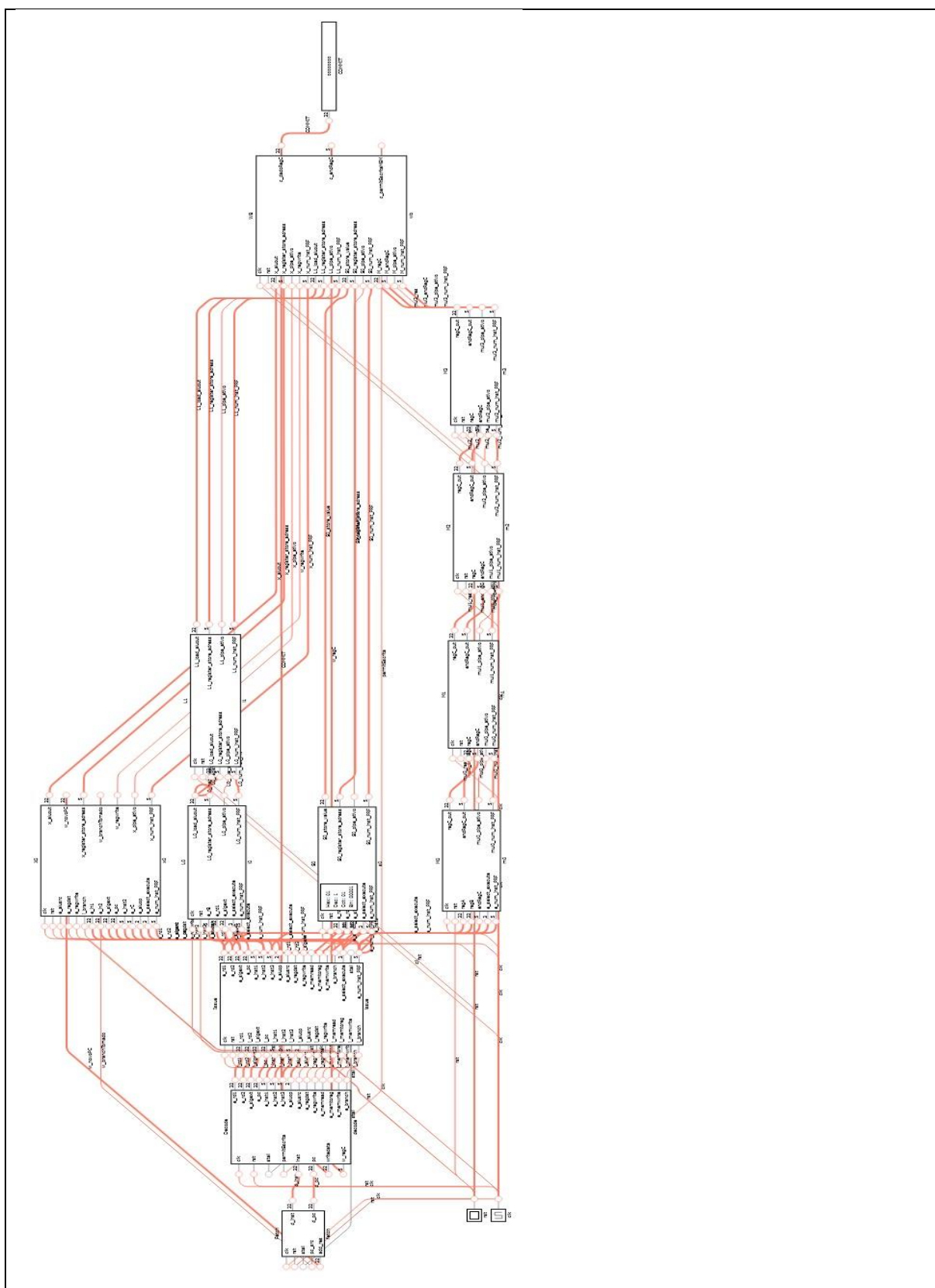


Figura 17 - Processador I2OI implementado