



Linguagem de descrição de Hardware Verilog

Arquitetura de Computadores
Professor: Omar Paranaíba Vilela Neto
Monitor: Pedro Arthur R. L. Silva

Objetivos

- Apresentar a linguagem Verilog.
- Demonstrar como utilizá-la em um projeto.
- Ao final da aula você será capaz de projetar e simular *hardware* utilizando *Verilog*.

O que é?

Por quê
usar?

Como usar?

Desafio

O que é Verilog?

- Linguagem de descrição de *hardware* (HDL).
 - **Não descreve instruções** que o computador deve executar.
 - Descreve o comportamento de um sistema digital.
- Surgiu na década de 80. Padronizada pela IEEE em 1995 e ratificada pela mesma em 2005.
- Baseada na linguagem C.




O que é
Verilog?

**Por quê
usar?**

Como usar?

Desafio

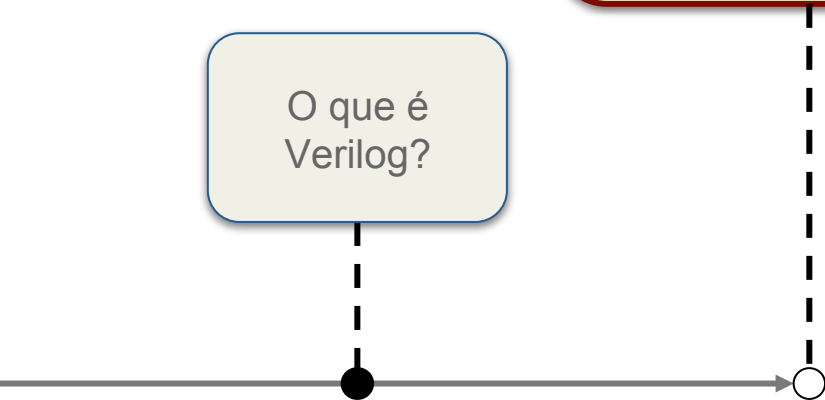

Por quê usar Verilog?


- Você já parou para pensar em como os circuitos digitais são construídos?
 - Manualmente?
 - E se eu precisar do mesmo circuito mas em um dispositivo de arquitetura diferente?
 - E se o circuito tiver milhões de porta?
 - Entre outros muitos problemas.




Por quê Verilog?

- HDL geralmente tem o papel de especificar o *design* do circuito, que será usado posteriormente para algoritmos de síntese.
- **Algoritmos de síntese** tem o papel de mapear a descrição em **HDL** para circuitos em tecnologias específicas.
- Muito mais confiável, rápido e eficiente.

Por quê Verilog?

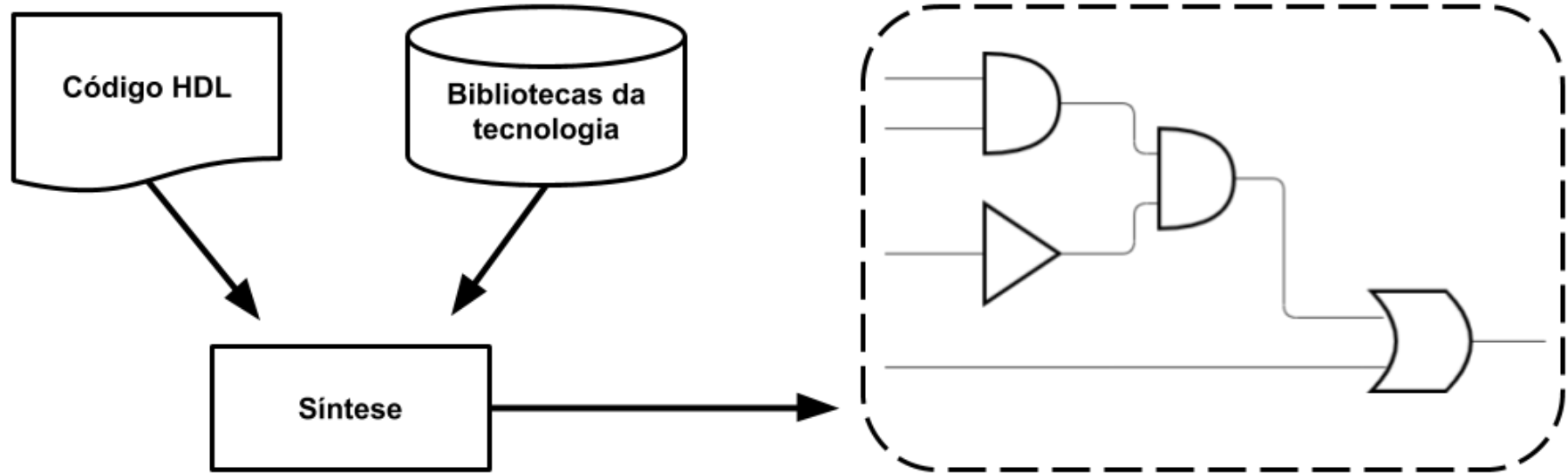

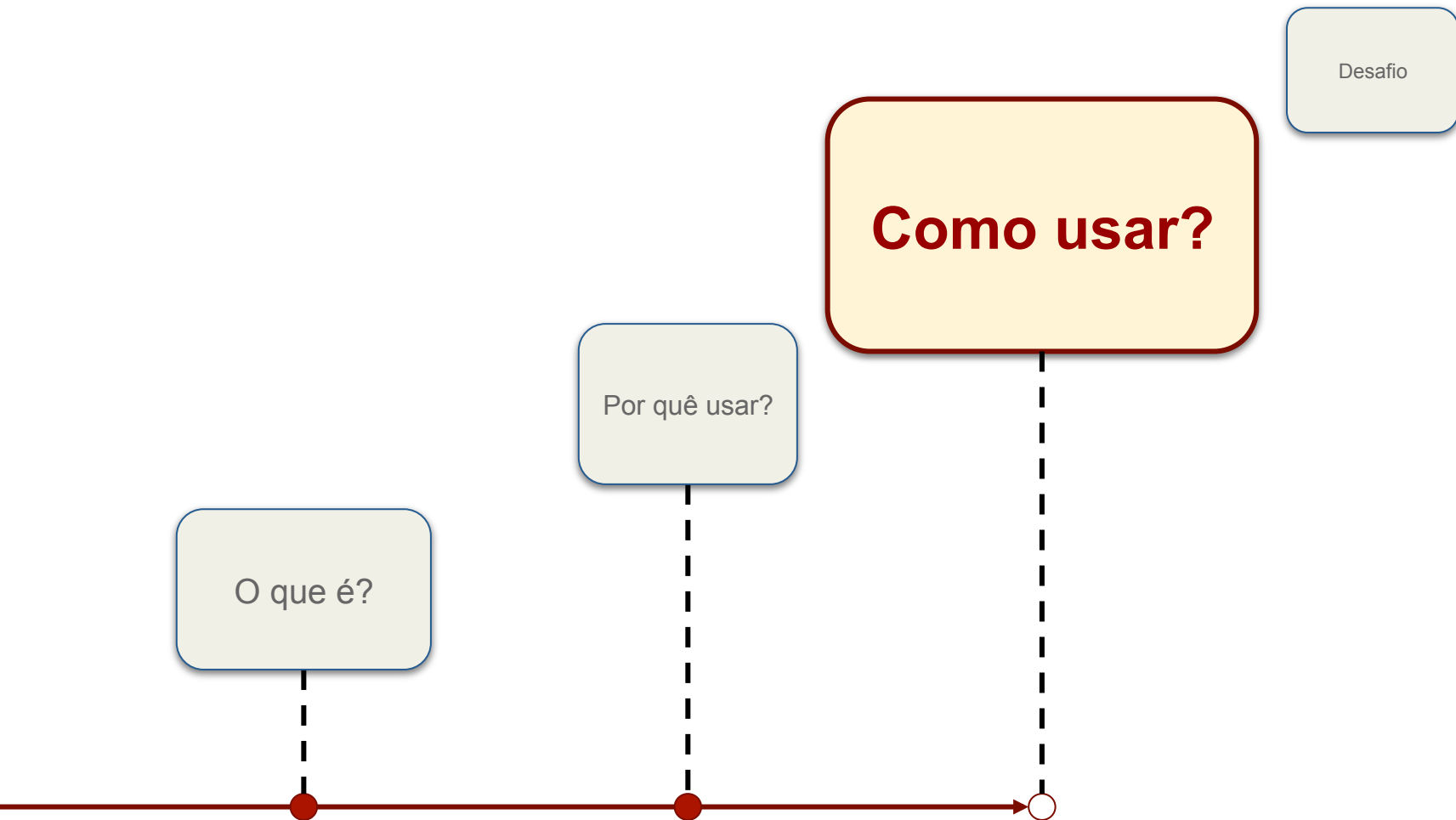


Como usar Verilog?

- Simuladores que vamos utilizar
 - [Google Colabs](#)
 - [JDoodle](#)
 - [DigitalJS](#)
- Simulador offline
 - [Icarus Verilog](#)
 - Windows, Linux e Mac.



Como usar Verilog?

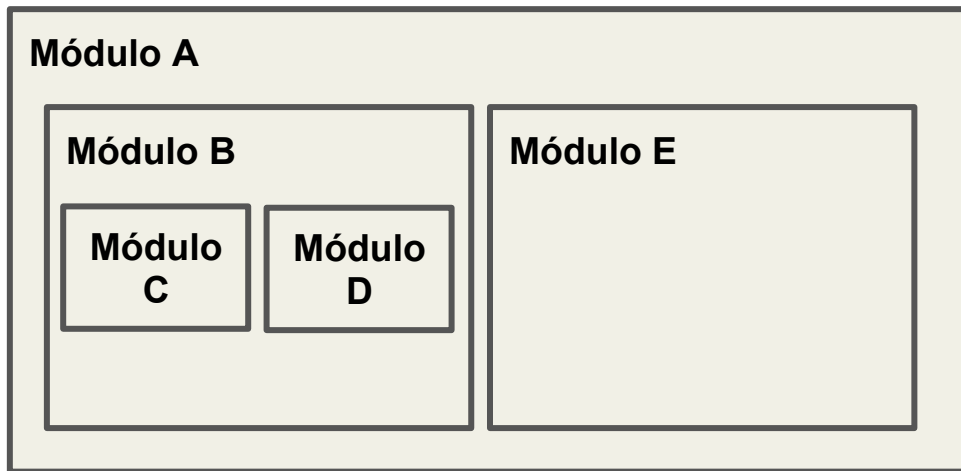- O projeto é composto por blocos, denominados **módulos**.
 - Utiliza-se a palavra reservada **module** para declarar um módulo.
 - Um módulo pode instanciar vários outros módulos.



Meu primeiro programa



Exemplo de Hello World



Representação numérica



Representação	Valor	Comentário
4'b1010	1010	binário de 4 bits
8'h5A	1011010	hexadecimal de 8 bits
5'o21	10001	octal de 5 bits
3'd2	010	decimal de 3 bits
4'b101x	101x	x representa <i>don't care</i>
-5'b00001	11111	Complemento de 2

Operadores



TIPO	SÍMBOLO	FUNÇÃO	NÚMERO DE OPERANDOS
ARITMÉTICO	+	Adição	2
	-	Subtração	2
	*	Multiplicação	2
	/	Divisão	2
	%	Módulo	2
	**	Exponenciação	2

Operadores



TIPO	SÍMBOLO	FUNÇÃO	NÚMERO DE OPERANDOS
RELACIONAL	>	Maio que	2
	<	Menor	2
	>=	Maior ou igual que	2
	<=	Menor ou igual que	2
	==	Igual	2
	!=	Diferente	2



Operadores



TIPO	SÍMBOLO	FUNÇÃO	NÚMERO DE OPERANDOS
BIT A BIT	~	NOT	1
	&	AND	2
		OR	2
	^	XOR	2



Operadores



TIPO	SÍMBOLO	FUNÇÃO	NÚMERO DE OPERANDOS
LÓGICOS	!	NOT	1
	&&	AND	2
		OR	2



Operadores



Exemplo de utilização de operadores



Como usar Verilog?

- Criar um projeto e atribuir um nome
- Criar o código *Verilog* do módulo principal (**main**) que descreve o circuito.
- Definir as entradas e saídas - **pinos** (interfaces externas)
- Definir sinais internos
- Definir comportamento do circuito



Projetando um somador completo

- 3 entradas
 - a
 - b
 - carry_in
- 2 saídas
 - soma
 - carry_out



Estrutura do módulo

- **CASE** sensitive
 - in_a ≠ in_A
- Todas as **palavras-chave** são escritas em letras minúsculas (*lowercase*)
- **Comentários**
 - Uma linha: //
 - Múltiplas linhas: /* */

```
module nome_do_modulo (  
    //Declaração dos  
    pinos  
);  
  
    //Comportamento  
endmodule
```

Pinos do módulo

- Caracterizados quanto a **tipo** e **direção**
- Por tipo, entende-se sinal **simples** (1 bit) ou **barramento** (2 ou mais bits).
- Em termos de direção, tem-se
 - **INPUT** - entrada do módulo
 - **OUTPUT** - saída do módulo
 - **INOUT** - bidirecional




Projetando um somador completo



```
module full_adder(  
    input a,  
    input b,  
    input carry_in,  
    output soma,  
    output carry_out  
);  
  
    .  
    .  
    .  
  
endmodule
```

Tipos de Dados

 - **NETS**
 - Representam conexões físicas entre os elementos.
- São utilizados nas saídas de atribuições contínuas (***assign***) e sinais de conexão entre os módulos.
- Não armazenam valores.
- Tipo **wire** é o mais utilizado.



Tipos de Dados

- Declarações implícitas são sempre do tipo **wire** de um *bit*.
 - **input** a, **output** b, **inout** c
- **wire** [most_significant_bit : least_significan_bit]
- Exemplos:
 - **input** a - tipo implícito, 1 bit
 - **output** [3:0] b - tipo implícito, barramento de 4 bits
 - **inout wire** [0:7] c - tipo explícito, barramento de 8 bits, último dígito é msb
 - **wire** d - tipo explícito, 1 bit



Tipos de Dados

- **Register**
 - Representam elementos capazes de armazenar dados temporariamente
- São usados em saídas de atribuições procedimentais (**bloco initial** ou **always**);
- Existem 5 tipos: reg, integer, real, time e realtime;
- Podem ser usados para declaração de memória

Tipos de Dados

- **Register**

- Exemplos:
- **reg** a - registrador de 1 bit
- **reg** [0 : 4] meuBarramento - Um barramento de 5 posições com registradores de 1 bit
- **reg** [0 : 3] minhaMemoria [0 : 63] - Memória de 64 posições com registradores de 4 bits

Tipos de dados no somador completo



```
module full_adder(  
    input a,  
    input b,  
    input carry_in,  
    output soma,  
    output carry_out  
);  
wire a;  
wire b;  
wire carry_in;  
wire soma;  
wire carry_out;  
  
.  
.  
.  
  
endmodule
```

Atribuições

- Existem dois modos de atribuições em *Verilog*.
- Atribuições contínuas
 - Utilizadas para gerar circuitos combinacionais
 - Palavra-chave ***assign***.
 - Saída muda sempre que há alteração em qualquer uma das entradas
 - Lado esquerdo da atribuição tem que ser do tipo ***NET*** (*wire*).
 - Lado direito pode ser ***NET*** ou tipo registrador



Atribuições contínuas no somador completo



Exemplo de somador completo



Atribuições

- Atribuições procedurais
 - Efetuadas dentro de blocos de designação de procedimento
 - **bloco *initial*** ou **bloco *always***
 - Blocos *always* e *initial* não podem ser aninhados
 - Representam processos diferentes
 - Na simulação, iniciam no mesmo momento, no tempo 0
 - Todos os blocos *always* são executados em paralelo

Atribuições

- Bloco **initial**
 - Blocos *always* e *initial* não podem ser aninhados
 - Representam processos diferentes
 - Na simulação, iniciam no mesmo momento, no tempo 0
 - São executados em paralelo
 - Normalmente utilizado para inicializar declarações, para fins de simulação
 - É executado somente uma vez, no início da simulação, no tempo 0
 - Declarações dentro de um bloco *initial* são executadas sequencialmente

Atribuições

- Bloco **always**
 - Declarações dentro de um bloco *always* são executadas sequencialmente
 - **Iniciam no tempo 0** e executam continuamente na forma de **loop**
 - Modelam processos que são continuamente repetidos
 - Só é possível modelar circuitos sequenciais utilizando blocos *always*

Atribuições



Exemplo de contador



Atribuição Bloqueante vs Não Bloqueante

Exemplo de atribuições bloqueantes





Exemplo de multiplexador 4x1

Comando CASE



Exemplo de ALU



Como testar?



- Devemos **testar** nosso projeto para averiguar se o **funcionamento** está de acordo com as especificações.
- Precisamos de um módulo para **inicializar** e conduzir nossa variáveis de entrada e **monitorar** nossas saídas.
- Necessário instanciar o módulo que vai ser testado.
- Finalizar a simulação.



Como testar?



Exemplo de Testbench




O que é?


Por quê usar?

Como usar ?

Desafio

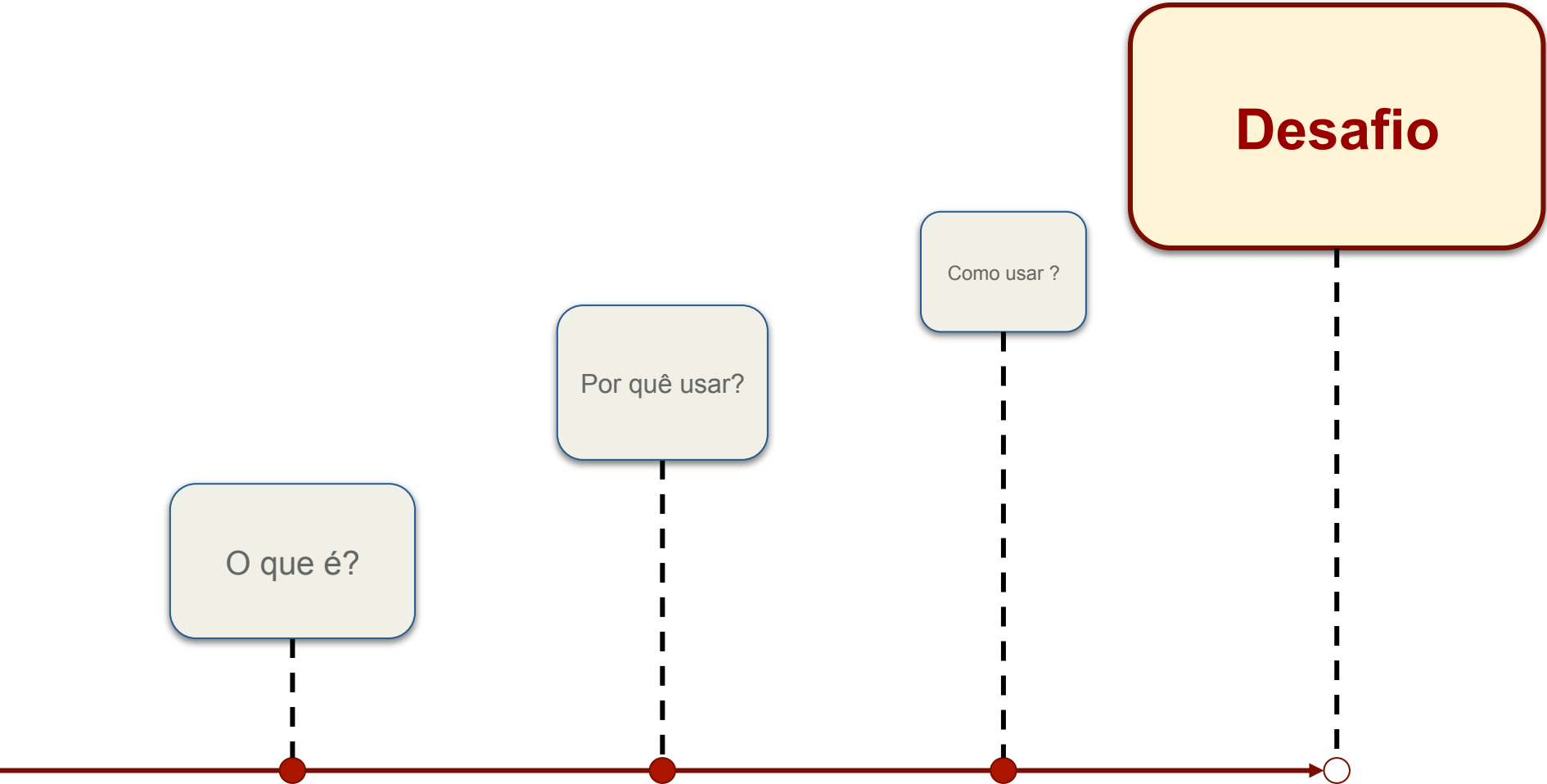

Desafio

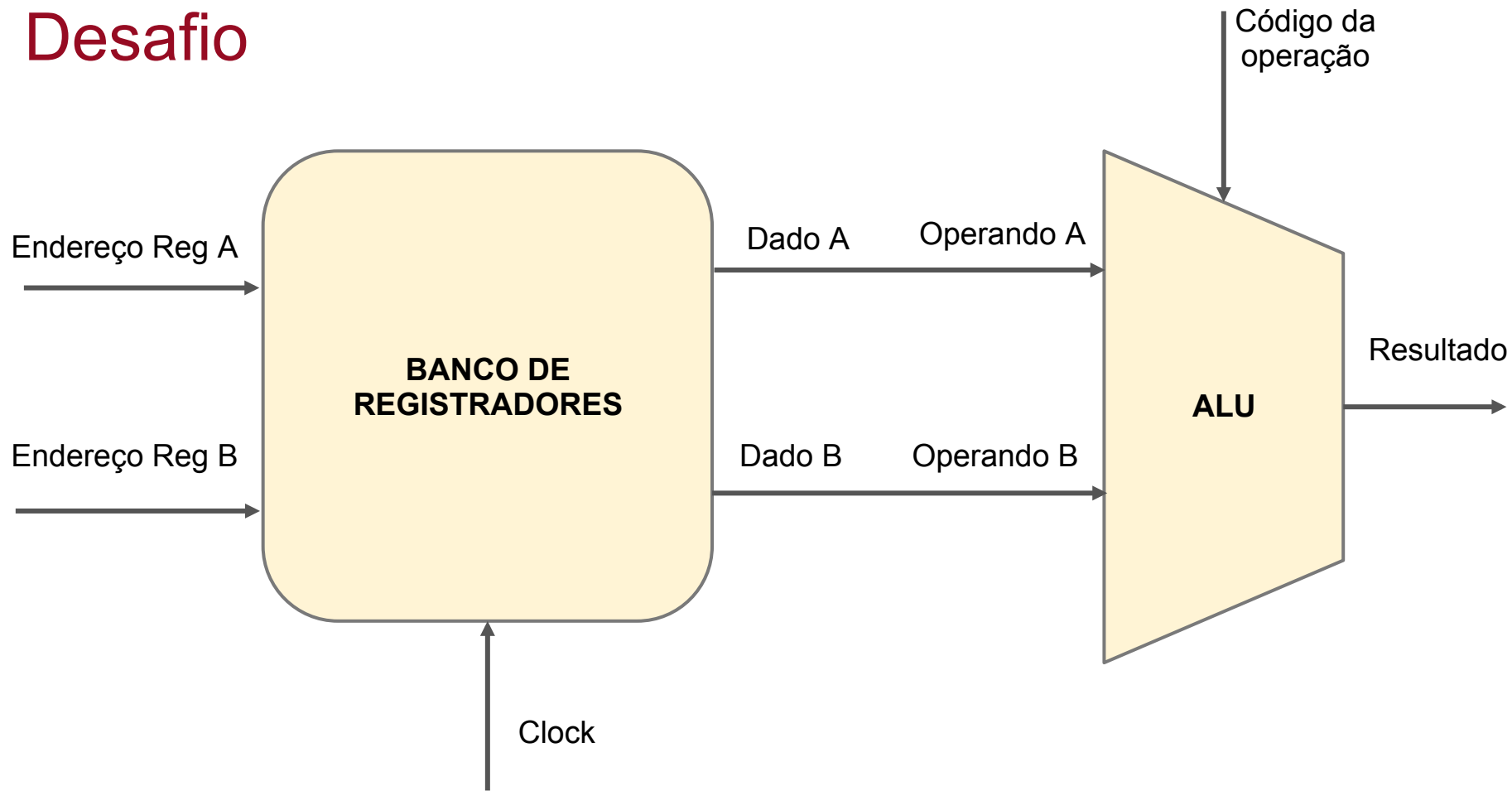

Referências

- ❑ TALA, Deepak Kumar, ASIC WORLD . Acessado em Agosto, 2020.
URL: <http://www.asic-world.com/>
- ❑ Notas de aula da Prof.^a Mara Cristina. DECOM. CEFET-MG
- ❑ Notas de aula do Prof.^o Ricardo Ferreira. DPI. UFV
- ❑ BASTOS, Alex Vidigal. VERILOG. Acessado em Agosto, 2020.
URL: http://www.decom.ufop.br/alex/arquivos/sist_emb/Verilog.pdf

Links dos simuladores

- ❑ JDoodle. Console, editor e testbench. Acessado em Agosto de 2020.
URL: <https://www.jdoodle.com/execute-verilog-online/>
- ❑ Icarus. Console, editor e testbench. Acessado em Agosto de 2020.
URL: https://www.tutorialspoint.com/compile_verilog_online.php
- ❑ Verilog Online + Formas de onda, . Acessado em Agosto de 2020.
URL: <http://www.techep.csi.cuny.edu/~zhangs/v.html>
- ❑ DigitalJS, Digital Logic Simulator,. Acessado em Agosto de 2020.
URL: <https://digitaljs.tilk.eu/>

Obrigado!

Pedro Arthur R. L. Silva -
pedro.rodrigues@dcc.ufmg.br



DCC
DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

UF *m* G
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS